

LEVETOP

LT165x PCB 布板 与 EMI/EMC 建议

V1.0

版本记录

版 本	日 期	说 明
V1.0	2025/08/05	整合初版

版权说明

本文件之版权属于 乐升半导体 所有，若需要复制或复印请事先得到 乐升半导体 的许可。本文件记载之信息虽然都有经过校对，但是 乐升半导体 对文件使用规格的规格不承担任何责任，文件内提到的应用程序仅用于参考，乐升半导体 不保证此类应用程序不需要进一步修改。乐升半导体 保留在不事先通知的情况下更改其产品规格或文件的权利。有关最新产品信息，请访问我们的网站 [Http://www.levetop.cn](http://www.levetop.cn) 。

目 录

版本记录	2
版权说明	2
目 录	3
图 附 录	4
表 附 录	4
1. PCB 布板注意事项	5
1.1. 3.3V 电源输入布线	5
1.2. 电源线通过过孔走线	5
1.3. Flash 的布局与走线	6
1.4. 晶振的布局与走线	6
1.5. QFN 封装芯片底部焊盘设计	7
1.6. 其他布板注意事项	8
2. EMC/EMI 优化方案	9
2.1. EMC 优化建议	9
2.2. EMI 优化建议	11
3. 原理图检查流程	15
3.1. LT165x 时钟与电源电路	15
3.2. 原理图检查项目	17

图 附录

图 1-1: 电源信号线走线范例	5
图 1-2: 电源信号线过孔打孔范例	5
图 1-3: 外部 Flash 芯片位置布板范例	6
图 1-4: 晶振位置布板范例	6
图 1-5: LT165A (QFN40) 焊盘与脚位图	7
图 2-1: 电源输入高频脉冲稳定性优化建议	9
图 2-2: 外部接口 EMC 优化与布板示例图	9
图 2-3: SWD 烧录口 EMC 优化建议	10
图 2-4: CTP 相关信号 EMC 优化建议	10
图 2-5: TFT 电源输入 EMC 优化建议	10
图 2-6: 主控部分添加金属屏蔽罩支架示例图	11
图 2-7: 电源输入 EMI 优化范例	11
图 2-8: 电源输入优化布板示例图	11
图 2-9: 串口通信 EMI 优化建议	12
图 2-10: 蜂鸣器/喇叭电路 EMI 优化范例	12
图 2-11: 蜂鸣器/喇叭电路优化布板示例图	13
图 2-12: CTP EMI 优化建议	13
图 2-13: 引出信号的 EMI 优化建议	13
图 2-14: TFT 信号 EMI 优化建议	14
图 3-1: LT165A、LT165B 时钟电路	15
图 3-2: LT165A、LT165B 电源电路(一)	16
图 3-3: LT165A、LT165B 电源电路(二)	16
图 3-4: 3.3V 的 DC to DC 电源电路范例	17
图 3-5: TFT 屏的 FPC 做包覆处理	17
图 3-6: 降低 EFT 干扰的参考电路	18

表 附录

表 3-1: 时钟信号	15
-------------------	----

1. PCB 布板注意事项

1.1. 3.3V 电源输入布线

电容电阻之间布线可走 0.5mm (20mil) 线宽走线, 以 LT165A 为例, 接入的电源线尽量走 0.3mm (12mil) 线宽走线, 焊盘扇出走线可走 0.17mm (7mil) 线宽走线。

 


图 1-1：电源信号线走线范例

1.2. 电源线通过过孔走线

过孔尺寸: 外径 0.8mm (31mil) 内径 0.5mm (20mil), 建议视情况增加到 2-3 个过孔来连接, 条件充足的情况下, 应该尽量对大电流的线进行扩面加粗及增加 PCB 过孔数。

 


图 1-2：电源信号线过孔打孔范例

1.3. Flash 的布局与走线

在进行 Layout 布板时，Flash 位置应尽量靠近主芯片，Flash 的控制线应尽量短，并且要对 Flash 进行包地处理。

 


图 1-3：外部 Flash 芯片位置布板范例

1.4. 晶振的布局与走线

晶振电路应靠近串口屏主芯片，晶振下面及 PCB 背部不能走线，建议电路周围用地线包地。

 


图 1-4：晶振位置布板范例

1.5. QFN 封装芯片底部焊盘设计

LT165A 采用 QFN 封装，芯片背部为接地 (GND) 的散热焊盘，为了达到更好的散热与降低焊接风险，在 PCB Layout 时建议把 LT165A 底部焊盘的 PCB 铜箔面分割为四个或是多个小的焊接面（方形或是圆形），并且各焊接面之间的间隔设置在~0.8mm，避免 PCB 使用相同甚至大于 LT165A 焊盘大小的完整焊接面而造成焊接不全，或是在焊接冷却后 PCB 与芯片焊盘拉扯导致芯片变形及接触不良。正确的 PCB 焊盘布局如下图 LT165A 范例，中间浅黄色区是 LT165A 底部的接地焊盘，灰色区是 PCB 接地小焊盘（焊接面），每个焊盘过孔接地 1~2 个既可。

 


图 1-5: LT165A (QFN40) 焊盘与脚位图

1.6. 其他布板注意事项

- 电源及地线的间距应该要足够，避免打板或焊接出现短路现象。
- QFN 封装的底部焊盘必须充分接地。
- PCB 对应原理图走线有没有错误。
- 电源及地线的间距应该要足够，避免打板或焊接出现短路现象。
- 布线检查、标号检查、接插件检查、正反检查，及走线是否流畅检查等。
- 增加工艺测试点，比如重点信号，电源电压信号等。
- 增加程序测试点，可以用 MCU 引线做一个开关信号。
- 调试测试点，比如难测的重要信号，最好引出测试点。
- 预留螺丝孔或 PCB 的固定孔。
- 尺寸核对、尺寸检测。
- 结构核对，避免组件过高或摆放位置卡到结构。
- PCB 板名及版本是否标示清楚。
- 串口屏芯片主核心电路部份建议（或是预留）用金属罩接地罩住，可增加抗干扰能力。
- 抗干扰的扼流圈应靠近电源输入端。
- PCB 要保留与 TFT 外框金属壳的接触或焊接点。

2. EMC/EMI 优化方案

2.1. EMC 优化建议

- 在电源输入端增加 TVS 管，对电路有高频脉冲稳定性要求可在电源输入端添加压敏电阻（R21）

 


图 2-1：电源输入高频脉冲稳定性优化建议

- 在与上位机通信接口，通信信号脚添加 ESD 静电保护二极管，并靠近连接器放置。

 


图 2-2：外部接口 EMC 优化与布板示例图

- SWD 烧录的下载口信号添加 ESD 静电保护二极管，并靠近连接器放置。

 


图 2-3: SWD 烧录口 EMC 优化建议

- 使用 CTP 电容触摸时，触摸信号以及电源输入端添加 ESD 静电保护二极管，并靠近连接器放置。

 


图 2-4: CTP 相关信号 EMC 优化建议

- TFT 屏电源脚添加 ESD 静电保护二极管，并靠近连接器放置。

 


图 2-5: TFT 电源输入 EMC 优化建议

LT165_PCB_EMI_CH / V1.0

2.2. EMI 优化建议

- MCU 主控部分电路可添加金属屏蔽罩支架。

 


图 2-6：主控部分添加金属屏蔽罩支架示例图

- 电源输入口 VIN 以及 GND 需分别串联磁珠，并且电源输入端附近需要添加 TVS 管以及滤波电容。电源输入口 VIN 周围与地要进行隔离。

 


图 2-7：电源输入 EMI 优化范例

 


图 2-8：电源输入优化布板示例图

- 如果使用串口屏芯片(如 LT7589A/B、LT7689、LT168x、LT268x、LT165x)，在串口通信接口处，通信信号脚可以串上 50R 磁珠，并靠近连接器放置。

 


图 2-9：串口通信 EMI 优化建议

- 蜂鸣器/喇叭电路应该用 5V 供电，串 0805 封装的 600R 磁珠，用 1206 封装的 47uF 作为滤波电容，当使用蜂鸣器时，R25 采用 100R 的阻值，当使用喇叭时，R25 采用 12R 的阻值。

 


图 2-10：蜂鸣器/喇叭电路 EMI 优化范例

 


图 2-11：蜂鸣器/喇叭电路优化布板示例图

- CTP 电容触摸接口电源输入需要串 33uH 电感以及 600R 磁珠，CTP 电源的以及信号线需要增加 ESD，并靠近 CTP 的 FPC 端子摆放。

 


图 2-12：CTP EMI 优化建议

- 一些需要用排针、端子等引出的信号，例如 Bootloader 下载口、UART 接口等，需要增加 ESD 并靠近接口摆放。

 


图 2-13：引出信号的 EMI 优化建议

- TFT 显示信号脚均串联 50R-100R 磁珠排或者磁珠。

 


图 2-14: TFT 信号 EMI 优化建议

3. 原理图检查流程

3.1. LT165x 时钟与电源电路

表 3-1：时钟信号

信号名称	引脚号		引脚说明
	LT165A QFN-40	LT165B TSSOP-30	
时钟信号			
EXTAL	6	--	系统时钟信号源 此引脚连接至外部 12Mhz 晶振
XTAL	7	--	系统时钟信号源 此引脚连接至外部 12Mhz 晶振
OSC32K_XI	31	22	RTC 晶振输入 此引脚连接至外部 32.768Khz 晶振。
OSC32K_XO	32	23	RTC 晶振输出 此引脚连接至外部 32.768Khz 晶振。

LT165A 的时钟输入分为系统时钟和 RTC 时钟，LT165B 的系统时钟在内部，外部只有 RTC 时钟。若不需要 RTC 功能可以不需要 RTC 时钟，可以采用有源晶振或是石英晶振（如图 3-1），时钟信号走线越短越好，同时避开其他信号线。如果要使用石英晶振，系统时钟建议用四脚 3225 封装 12MHZ 晶振，晶振两端预留(NC)对地电容，RTC 时钟建议采用两脚 3215 封装 32.768KHZ 晶振，晶振两端也预留(NC)对地电容。

 


图 3-1：LT165A、LT165B 时钟电路

LT165A、LT165B 的 VDD33 需要用磁珠隔离，LT165A 的 VDD33 需要至少两组 4.7uF 和 0.1uF 滤波电容，LT165B 的 VDD33 需要至少一组 4.7uF 和 0.1uF 滤波电容，(如图 3-2)。LT165A 与 LT165B 的 VDD12 需要一组 1uF 和 0.1uF 滤波电容 (如图 3-3)。

 


图 3-2: LT165A、LT165B 电源电路(一)

 


图 3-3: LT165A、LT165B 电源电路(二)

3.2. 原理图检查项目

- 原理图走线检查是否对应有错误;
- 若不使用 RTC 功能, VBAT 脚也需要接到 3.3V, 不能悬空;
- BUSY 脚需要上拉并引出;
- ROMBOOT 信号脚上电期间不可为低电平, 需要接上拉电阻;
- PCB 必须预留 Bootloader 下载接口或者测试点;
- IC 电源供电是否正确;
- 确认原理图组件参数值电压值选用合理及满足电路要求
- 相关 EMC/EFT 干扰与抗干扰对策:
 1. 电源滤波电路及组件 (滤波电容) 质量要好。
 2. 产生 3.3V 的 DC to DC 电源输入端、输出端除了原有的滤波电容外, 再加上扼流圈 (磁珠)
 3. 产生 TFT 屏背光的 DC to DC 电源输入端除了原有的滤波电容外, 再加上扼流圈 (磁珠)

 


图 3-4: 3.3V 的 DC to DC 电源电路范例

4. 必要时 TFT 屏的 FPC 可做包覆处理 (如图 3-6) 。
5. 高干扰环境需增加 ESD 保护组件。
6. 高干扰环境 LT165A/B 核心电路部分可以加上金属罩接地。

 


图 3-5: TFT 屏的 FPC 做包覆处理

7. EFT (Electrical Fast Transient) 电快速瞬变脉冲群的电源处理：正负两端都要用电感隔离，电源输入端需要增加 5.6V 的压敏电阻。

 


图 3-6：降低 EFT 干扰的参考电路